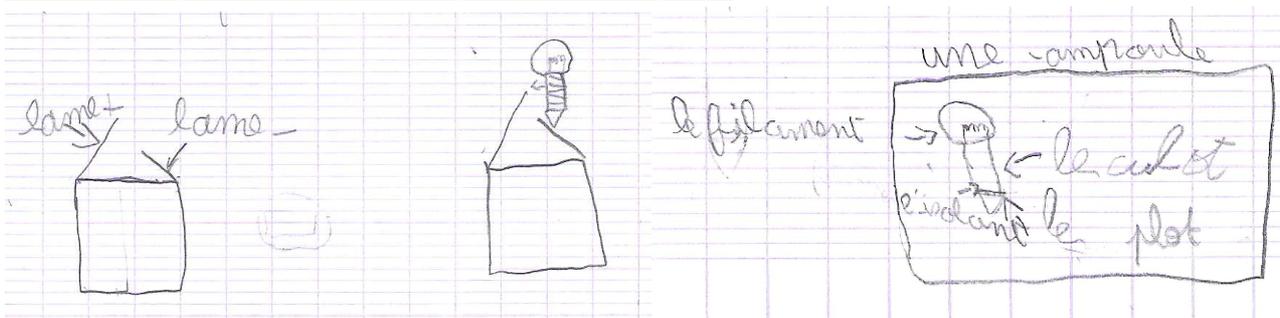


## Allumer une ampoule avec une pile plate


On a travaillé sur l'électricité. Nous nous sommes demandés comment faire pour allumer une ampoule avec des fils et une pile, puis avec des objets isolant/conducteur.

### Le schéma pour allumer l'ampoule sur la pile :



Pour allumer une ampoule sur une pile plate il faut mettre le culot sur une lame et le plot sur l'autre lame.
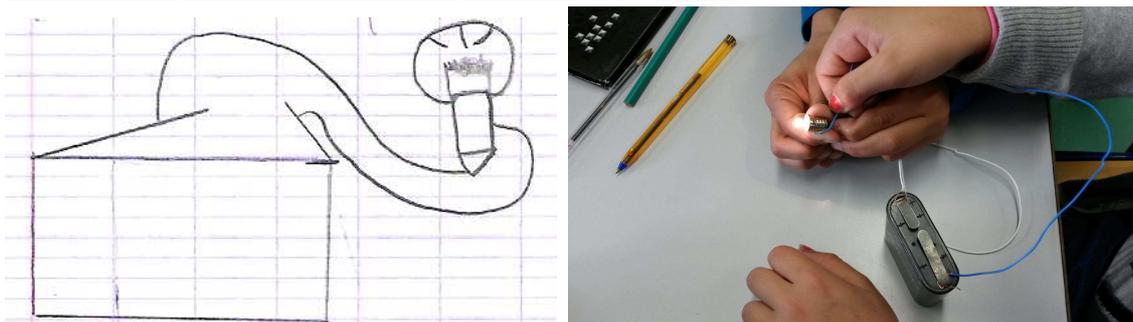
### Le schéma pour allumer l'ampoule avec 2 fils :



Pour allumer une ampoule avec 2 fils, il faut mettre 1 fil sur une lame et le mettre sur le plot, et pareil pour le deuxième fil mais on le met sur le culot.

La suite au prochain numéro.....